

به نام خدا


## تمرین کامپیو تری چهارم درس سیستمهای دیجیتال 2

**810100177** **فرناز صداقتی**

محمد مهدی دوست محمدی 810100142

## طراحی پردازنده ی RISC-V

مسیر داده :

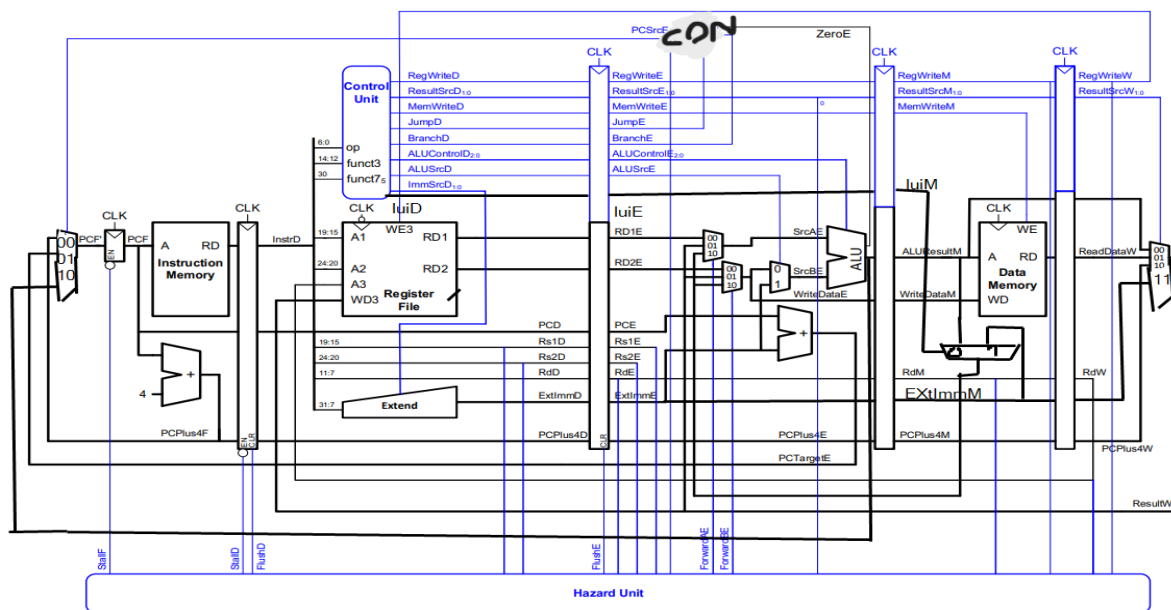

سیگنال های کنترلی و کنترلرهای پردازنده:

	regWrite	ALUop	resultSrc	memWrite	jump	branch	ALUSrc	immSrc	lui	
R-T	1	10	00	0	00	000	0	—	0	
I-T	1	11	00	0	00	000	1	000	0	
lw	1	00	01	0	00	000	1	000	0	
sw	0	00	00	1	00	000	1	001	0	
Jalr	1	00	10	0	10	000	1	000	0	
Jal	1	00	10	0	01	000	0	011	0	
B-T	0	01	—	0	00	Branch - $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	0	010	0	
U-T	1	— (00)	11	0	00	000	0	100	1	

Top module controller:

```

module RISC_V(input clk, rst);

    wire ALUSrcD, memWriteD, regWriteD, luiD, func7;
    wire [1:0] resultSrcD, JumpD;
    wire [2:0] immSrcD, BranchD;
    wire [2:0] func3, ALUControlD;
    wire [6:0] op;

    RiscV_controller riscontrol(op, func3, func7, ALUSrcD, memWriteD, regWriteD, luiD, resultSrcD, JumpD, ALUControlD, immSrcD, BranchD);
    RiscV_datapath risdatapath(clk, rst, regWriteD, memWriteD, ALUSrcD, luiD, resultSrcD, JumpD, ALUControlD, BranchD, immSrcD, op, func3, func7);

endmodule

```

Hazard Unit:

```

module hazard(input reg [4:0] Rs1D, Rs2D, Rs1E, Rs2E, RdE, RdM, RdW,
    input PCSrcE, ResultSrcE0,
    input RegWriteM, RegWriteW,
    output reg [1:0] ForwardAE, ForwardBE,
    output StallF, StallD, FlushD, FlushE);
    wire lwStallD;
    // forwarding reg
    always @(*) begin
        ForwardAE = 2'b00;
        ForwardBE = 2'b00;
        if (Rs1E != 5'b0) begin
            if ((Rs1E == RdM) && RegWriteM) ForwardAE = 2'b10;
            else if ((Rs1E == RdW) && RegWriteW) ForwardAE = 2'b01;
        end
        if (Rs2E != 5'b0) begin
            if ((Rs2E == RdM) && RegWriteM) ForwardBE = 2'b10;
            else if ((Rs2E == RdW) && RegWriteW) ForwardBE = 2'b01;
        end
    end

    reg lwStall;
    assign lwStallD = ResultSrcE0 && ((Rs1D == RdE) || (Rs2D == RdE));
    assign StallF = lwStallD;
    assign StallD = lwStallD;

    assign FlushD = (PCSrcE != 2'b00) ? 1'b1 : 1'b0 ;
    assign FlushE = lwStallD || (PCSrcE != 2'b00);

endmodule

```

conditionals (jump, branch):

```

module conditional(input [1:0] JumpE, input [2:0] BranchE, input zero, input b31, output reg [1:0] PCSrcE);
    parameter [2:0] NotBranch = 3'b000, Beq = 3'b001, Bne = 3'b010, Blt = 3'b011, Bge = 3'b100;
    parameter [1:0] JAL = 2'b01, JALR = 2'b10;
    always@(JumpE, BranchE, zero, b31)begin
        case(BranchE)
            NotBranch : PCSrcE <= (JumpE == 2'b01) ? 2'b01 :
                                (JumpE == 2'b10) ? 2'b10 : 2'b00;

            Beq : PCSrcE <= (zero) ? 2'b01 : 2'b00;
            Bne : PCSrcE <= (~zero) ? 2'b01 : 2'b00;
            Blt : PCSrcE <= (b31) ? 2'b01 : 2'b00;
            Bge : PCSrcE <= (zero | ~b31) ? 2'b01 : 2'b00;
        endcase
    end
endmodule

```

Main controller:

```

module main_controller(input [2:0] func3, input [6:0] op, output reg memWriteD, regWriteD, AluSrcD, luiD, output reg [1:0] resultSrcD, JumpD, Aluop, output reg [2:0] BranchD, immSrcD);
parameter [6:0] R_T = 7'b0110011, I_T = 7'b0010011, S_T = 7'b0100011, B_T = 7'b1100011, U_T = 7'b0110111, J_T = 7'b1101111, LW_T = 7'b0000011, JALR_T = 7'b1100111;
parameter [2:0] Beq = 3'b000, Bne = 3'b001, Blt = 3'b010, Bge = 3'b011;

```

```

always@(func3, op)begin
    (Aluop, regWriteD, immSrcD, AluSrcD, memWriteD,
     resultSrcD, JumpD, BranchD, luiD) <= 16'b0;

```

```

    case (op)

```

```

        R_T: begin
            Aluop      <= 2'b10;
            regWriteD  <= 1'b1;
        end

```

```

        I_T: begin
            Aluop      <= 2'b11;
            regWriteD  <= 1'b1;
            immSrcD    <= 3'b000;
            AluSrcD    <= 1'b1;
            resultSrcD <= 2'b00;
        end

```

```

        S_T: begin
            Aluop      <= 2'b00;
            memWriteD  <= 1'b1;
            immSrcD    <= 3'b001;
            AluSrcD    <= 1'b1;
        end

```

```

        B_T: begin
            Aluop      <= 2'b01;
            immSrcD    <= 3'b010;
            case(func3)
                Beq : BranchD <= 3'b001;
                Bne : BranchD <= 3'b010;
                Blt : BranchD <= 3'b011;
                Bge : BranchD <= 3'b100;
                default: BranchD <= 3'b000;
            endcase
        end

```

```

        U_T: begin
            resultSrcD <= 2'b11;
            immSrcD    <= 3'b100;
            regWriteD  <= 1'b1;
            luiD       <= 1'b1;
        end

```

```

        J_T: begin
            resultSrcD <= 2'b10;
            immSrcD    <= 3'b011;
            JumpD      <= 2'b01;
            regWriteD  <= 1'b1;
        end

```

```

        LW_T: begin
            Aluop      <= 2'b00;
            regWriteD  <= 1'b1;
            immSrcD    <= 3'b000;
            AluSrcD    <= 1'b1;
            resultSrcD <= 2'b01;
        end

```

```

        JALR_T: begin
            Aluop      <= 2'b00;
            regWriteD  <= 1'b1;
            immSrcD    <= 3'b000;
            AluSrcD    <= 1'b1;
            JumpD      <= 2'b10;
            resultSrcD <= 2'b10;
        end

```

```

        default: begin
            regWriteD <= 1'b0;
            AluSrcD   <= 2'b00;
            Aluop     <= 3'b000;
        end

```

```

    endcase

```

```

end

```

یافتن بزرگترین عضو یک آرایه ی 10 تایی از اعداد

صحیح:

طراحی شده عملیات یافتن بزرگترین عدد در یک آرایه 10 تایی از اعداد صحیح را RISC-V پرده زنده ی بصورت مجموعه دستورات زیر انجام میدهد:

---

**jal x0, maximum**

**maximum:**

**lw s0, 0(zero)**  
**add s1, zero, zero**

**Loop:**

**addi s1, s1, 4**  
**slti t2, s1, 40**  
**beq t2, zero, EndLoop**  
**lw s3, 0(s1)**  
**slt t2, s0, s3**  
**beq t2, zero, Loop**  
**add s0, s3, zero**  
**jal zero, Loop**

**EndLoop:**

**sw s0, 1000(zero)**  
**jal zero, End**

**End:|**

طی این دستورات مقدار اولین خانه از آرایه ی ما از حافظه داده ، در رجیستر X8 رجیستر فایل ذخیره میشود. سپس مقادیر ذخیره شده در دیگر اندیس های آرایه ،از حافظه ی داده طی رخداد یک حلقه ، در خانه ی X 19 رجیستر فایل لود میشوند و هر بار با محتوای رجیستر X8 مقایسه میشوند و در صورتی که مقدار X19 بزرگتر از مقدار X8 باشد ، مقدار X19 در X8 ریخته میشود و حلقه تکرار میشود و محتوا ی اندیس بعدی آرایه در X19 ریخته میشود و عملیات مقایسه تکرار میشود تا در آخر بزرگترین مقدار حاضر در آرایه در رجیستر X8 قابل مشاهده باشد .

(در دستورات اسمبلی که در صفحه قبل آورده شدند ، S0 همان رجیستر X8 و S3 همان رجیستر X19 را بیان میکند. )

در ویو فرم زیر عملیات توضیح داده شده قابل مشاهده است:

تصویر زیر مقادیر موجود در ده خانه ی آرایه را نشان میدهند که بصورت یک فایل متنی به برنامه ورودی داده شده اند و باید بزرگترین مقدار میان آنها( در این مورد عدد 131) را بیابیم :



در تصویر زیر تغییرات مقادیر رجیستر های X8 , X19 گویای عملیات یاد شده هستند:

